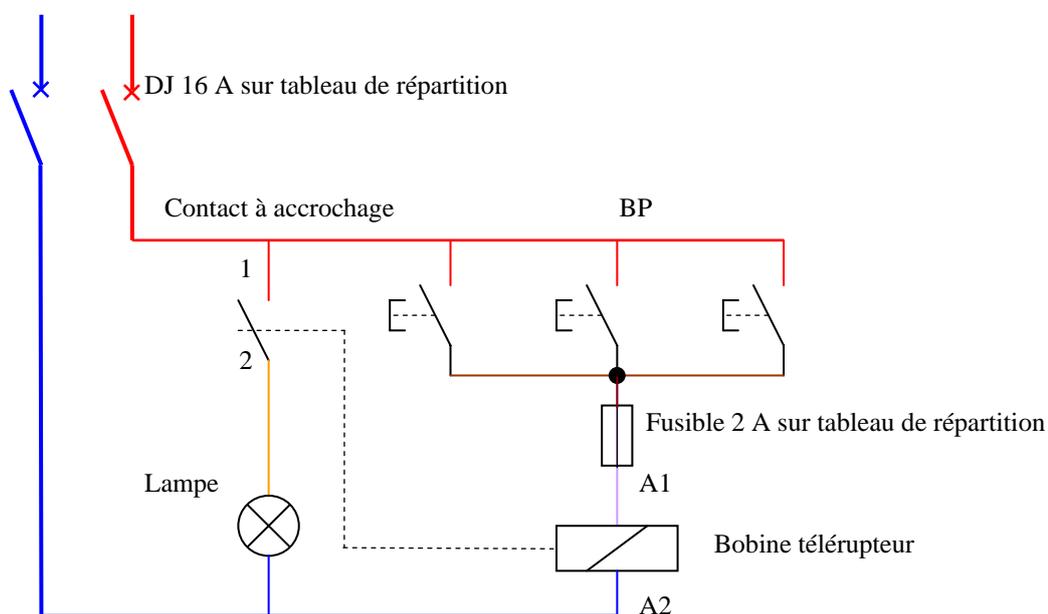


SCHEMA DE PRINCIPE DU MONTAGE TELERUPTEUR

Pour Bricovideo – Par GL



Rappels couleur des fils :

rouge = phase

bleu = neutre

orange = phase coupée

marron = sortie BP vers fusible 2 A

violet = sortie fusible vers A1

Avantage : sans schéma sous les yeux, le repérage et le dépannage ne pose aucun problème.