

## BRANCHEMENT VA ET VIENT MYSTERE – QUESTION 6753 - GL

Vérifier si le montage est bien celui-ci. Faire les connexions en couleur au niveau du tableau, sans oublier les protections par fusible ou DJ.  
Les V et V sont dessinés à l'ancienne par manque de temps.

